

- Indicar si se trata de un circuito combinacional o secuencial. En caso de ser secuencial indicar su modo de funcionamiento (sincrónico o asincrónico).
- Dar la tabla de estados, el diagrama de estados e indicar cuál es el módulo del contador.
- Indicar los estados y secuencias prohibidas.
- Qué propósito cumple el FF-T E?